



(1) ①～③は、それぞれ なんですか。

①

②

③

(2) ③のりょうはしの、④と⑤はそれぞれ なんですか。

③

きよく

④

きよく

(3) 図のように かんてんちなどをつないでできる
電気の通り道のことを 何といいますか。
